



Department of Computer Science and Information Engineering

National Cheng Kung University

數位系統實驗

LAB-11

陳培殷

國立成功大學 資訊工程系

Digital Integrated Circuit Design Laboratory




Outline

- 複習
 - Lab review
 - Lab 說明
 - Lab Notice
 - Lab 11
-


複習 - Lab Review

■ In DE0-CV external board

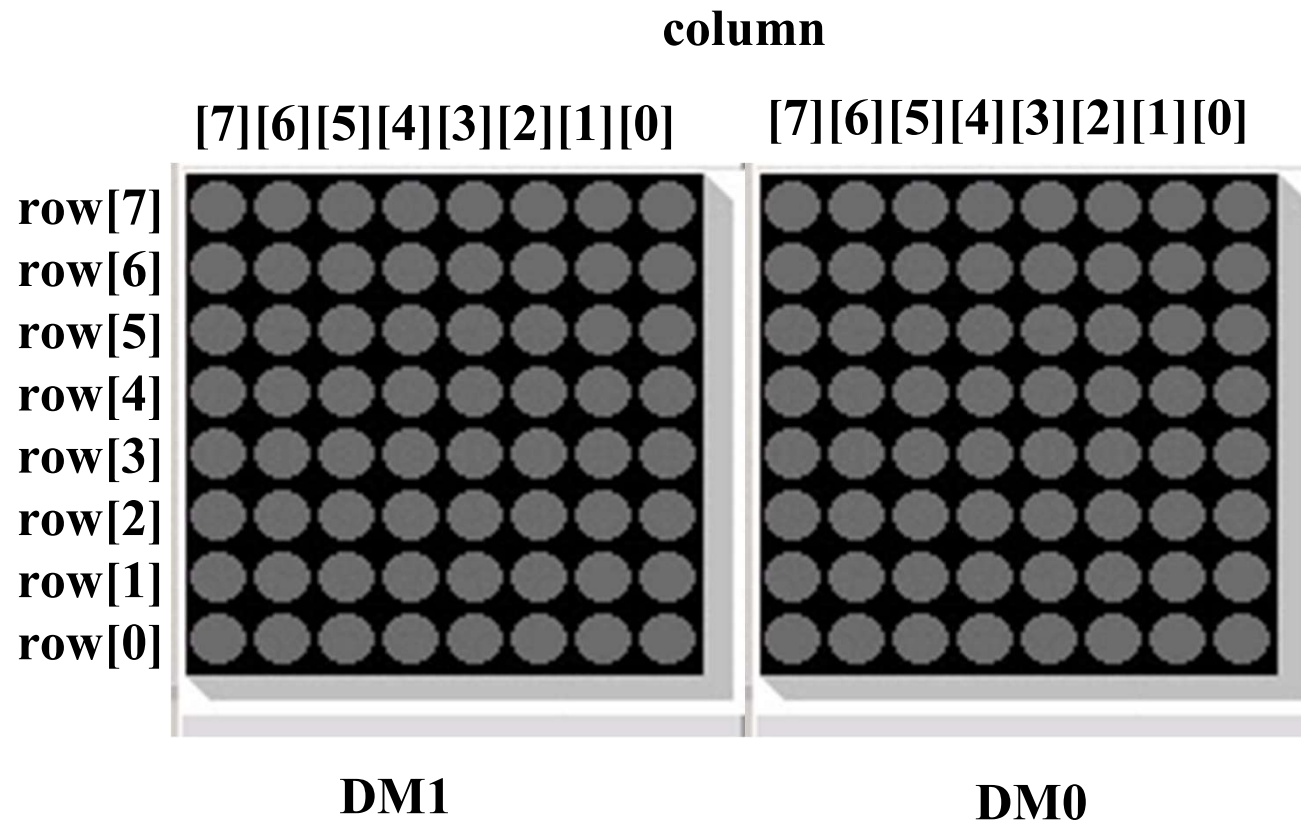


複習 - Lab Review

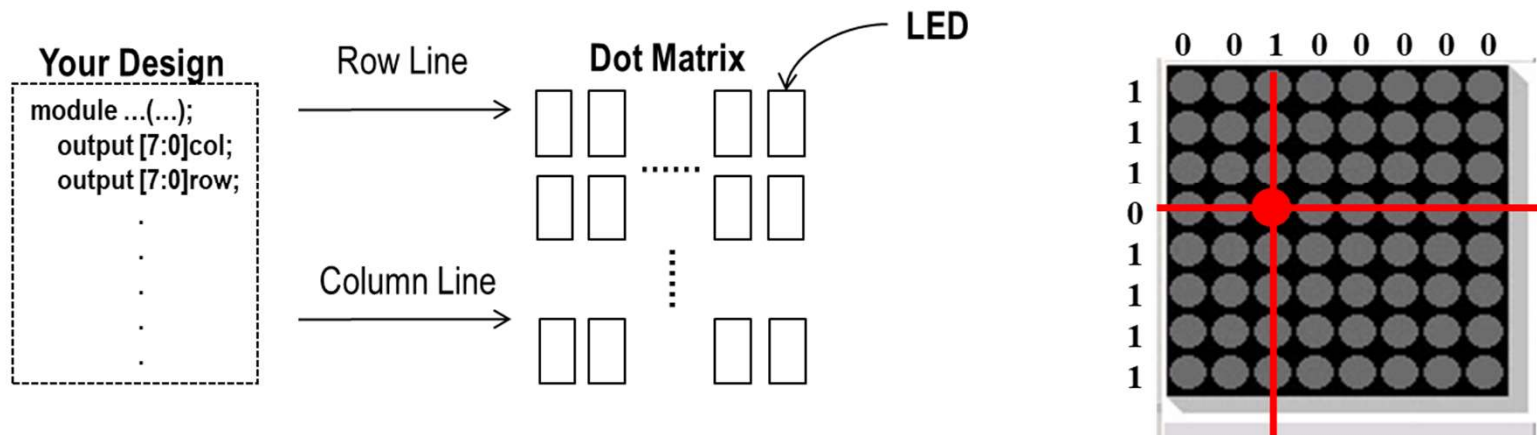- 點矩陣由8 bits的row訊號及8 bits的column訊號控制
- 當row訊號第i個bit為0，column訊號的第j個bit為1，則第(i, j)個位置之點矩陣會被點亮





複習 - Lab Review

 - 快速地將row控制訊號的每個bit輪流設為0
- 根據目前要顯示的row來判斷column訊號的哪些bits要設為0
- 藉由視覺暫留，達到一次顯示8列的視覺效果





Clock must be as 10000 Hz for display !!!

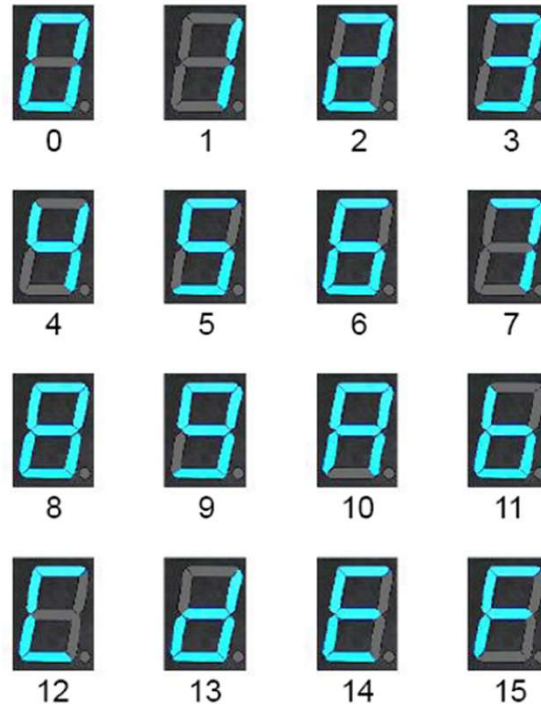 複習 - Lab Review



- 0 is on, 1 is off
- dp is useless in DE0-CV board

■ Ex: 
0 out=7'b1000000;
g=1

■ Ex: 
5 out=7'b0010010;
b=1, e=1

複習 - Lab Review



- Assign out to seven segment digit pin of FPGA
Take seven segment digit 0 as example

Signal Name	FPGA Pin No.	Description	Signal Assigned	
HEX00	PIN_C14	Seven Segment Digit 0[0]	out[0]	a
HEX01	PIN_E15	Seven Segment Digit 0[1]	out[1]	b
HEX02	PIN_C15	Seven Segment Digit 0[2]	out[2]	c
HEX03	PIN_C16	Seven Segment Digit 0[3]	out[3]	d
HEX04	PIN_E16	Seven Segment Digit 0[4]	out[4]	e
HEX05	PIN_D17	Seven Segment Digit 0[5]	out[5]	f
HEX06	PIN_C17	Seven Segment Digit 0[6]	out[6]	g

Lab 說明 - Lab Notice


- 請勿命名中文或數字開頭的資料夾
 - Device family 請確認與 FPGA Chip 符合 (10M50DAF484C7G)
 - Top module name & Project name 需要一致
 - 在組合電路中, case、if...else...若沒有寫滿, 合成後會產生latch
-

Lab 説明 - Lab Notice

  


Lab 說明 - Lab 11 Traffic Light System

 
- 請設計一紅綠燈系統電路(變化順序: 綠 -> 黃 -> 紅)
- 電路腳位
 - Input: clock(MAX10_CLK1_50)、Reset(KEY0)
 - Output: dot_row(8 bits)、dot_col(8 bits)、out(7 bits)
- 使用七段顯示器根據燈號進行倒數(16進制)
 - 綠燈: 10數到0
 - 黃燈: 3數到0
 - 紅燈: 15數到0
- Reset按鈕控制:
 - 將系統設為初始狀態: 燈號為綠燈, 顯示綠燈圖像, 計數器設為10



綠燈

 



黃燈

 

紅燈

Lab 說明 - Lab 11 Traffic Light System

七段顯示器 demo

  

Lab 説明 - Lab 11 Traffic Light System

